

CAPÍTULO 4

4.1 ~~1~~ SIMPLIFIQUE USANDO ÁLGEBRA BOOLEANA

$$\begin{aligned}
 b) \quad Y &= (Q + R)(\bar{Q} + \bar{R}) \\
 &= \cancel{Q\bar{Q}}^0 + Q\bar{R} + R\bar{Q} + \cancel{R\bar{R}}^0 \\
 &= Q\bar{R} + R\bar{Q} = Q\bar{R} + \bar{Q}R \\
 &= \overline{(Q \oplus R)} \quad \text{XNOR}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d) \quad X &= \overline{RST} \cdot \overline{(R + S + T)} \\
 &= (\bar{R} + \bar{S} + \bar{T})(\bar{R} \cdot \bar{S} \cdot \bar{T}) \\
 &= \cancel{\bar{R} \cdot \bar{R} \cdot \bar{S} \cdot \bar{T}}^{\bar{R}} + \cancel{\bar{R} \cdot \bar{S} \cdot \bar{S} \cdot \bar{T}}^{\bar{S}} + \cancel{\bar{R} \cdot \bar{S} \cdot \bar{T} \cdot \bar{T}}^{\bar{T}} \\
 &= \bar{R} \bar{S} \bar{T} + \bar{R} \bar{S} \bar{T} + \bar{R} \bar{S} \bar{T} \\
 &= \bar{R} \cdot \bar{S} \cdot \bar{T}
 \end{aligned}$$

$$h) X = AB(\overline{C} \cdot \overline{D}) + \overline{A} \cdot B \cdot D + \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$$

(2)

$$= A \cdot B(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{A} \cdot B \cdot D + \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$$

$$= ABC + AB\overline{D} + \overline{A}BD + \overline{B}\overline{C}\overline{D} //$$

$$= B(AC + \underbrace{A\overline{D} + \overline{A}D}_{(A \oplus D)}) + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$= ABC + B(A \oplus D) + \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$$

(4.4)

A	B	C	X	* SOMA DE PRODUTOS *
0	0	0	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	1	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}$
0	1	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C$
1	0	0	1	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	ABC

$$X = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{C} (\overline{B} + B) + (A + \overline{A}) B \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{C} + B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

③

$$= \bar{A} \cdot \bar{C} + B \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{C} (A + \bar{A})$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{C} + \underbrace{B \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{C}}_{XOR}$$

$$X = \bar{A} \cdot \bar{C} + (B \oplus C)$$

4.5 PROJETE \Rightarrow SAÍDA 1 QUANDO A MAIORIA DAS ENTRADAS ASSUME NÍVEL BAIXO

A	B	C	X
0	0	0	1 $\rightarrow \bar{A} \bar{B} \bar{C}$
0	0	1	1 $\rightarrow \bar{A} \bar{B} C$
0	1	0	1 $\rightarrow \bar{A} B \bar{C}$
0	1	1	0
1	0	0	1 $\rightarrow A \bar{B} \bar{C}$
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$\begin{aligned}
 X &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \dots \\
 &\dots + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \\
 &= \bar{A} \cdot \bar{B} (\cancel{C+C})^0 + \bar{A} B \bar{C} + \dots \\
 &+ A \bar{B} \bar{C} + \underbrace{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} B \bar{C}}_{\text{NÃO ALTERA O RESULTADO}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \bar{A} \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{C} (\cancel{B+B})' + \dots \\
 &\dots + \bar{B} \cdot \bar{C} (\cancel{A+A})'
 \end{aligned}$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot \bar{C}$$

$$= \overline{AB + AC + BC} \quad \# \quad \Sigma$$

4.11 a)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	1	1
$\bar{A}B$	1	1	0	0
AB	0	0	0	1
$A\bar{B}$	0	0	1	1

$$X = \bar{A}\bar{C} + \bar{B}C + AC\bar{D}$$

b)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	1	1
$\bar{A}B$	1	0	0	1
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	0	1	1

$$X = \bar{A}\bar{D} + \bar{B}C + \bar{B}\bar{D}$$

c)

	\bar{C}	C
$\bar{A}\bar{B}$	1	1
$\bar{A}B$	0	0
AB	1	0
$A\bar{B}$	1	X

$$X = \bar{B} + A\bar{C}$$

(4.12) MAPA DE KARNAUGH \rightarrow EXPRESSÃO SIMPLIFICADA. (5)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0



	\bar{B}	B
\bar{A}	1	1
A	0	0

\rightsquigarrow $y = \bar{A}$

(4.14) a) SIMPLIFIQUE USANDO MAPA DE KARNAUGH

$$X = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C$$

	\bar{C}	C
$\bar{A} \bar{B}$	1	0
$\bar{A} B$	0	1
A B	0	1
A \bar{B}	1	1

$$X = \bar{B} \cdot \bar{C} + BC + A \cdot \bar{B}$$

Handwritten mark

c) $X = AB \cdot (\overline{C} \cdot D) + \overline{A} B D + \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$

$$= AB(\overline{C} + D) + \overline{A} B D + \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$$

$$= ABC + AB\overline{D} + \overline{A} B D + \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$$

	$\overline{C} \overline{D}$	$\overline{C} D$	$C D$	$C \overline{D}$
$\overline{A} \overline{B}$	1	0	0	0
$\overline{A} B$	0	1	1	0
$A B$	1	0	1	1
$A \overline{B}$	1	0	0	0

$$X = AB\overline{D} + \overline{B} \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot D + ABC$$

4.22

→ QUANDO TODAS AS 3 ENTRADAS ASSUMIREM 0/1

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

	\overline{C}	C
$\overline{A} \overline{B}$	1	0
$\overline{A} B$	0	0
$A B$	0	1
$A \overline{B}$	0	0

$$X = ABC + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$