
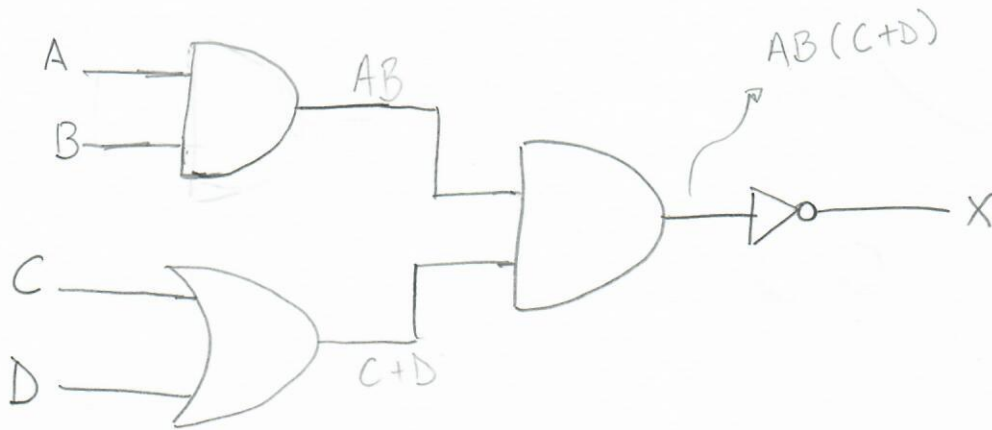


## CAPÍTULO 3

3.16 a)  $x = \overline{AB(C+D)}$

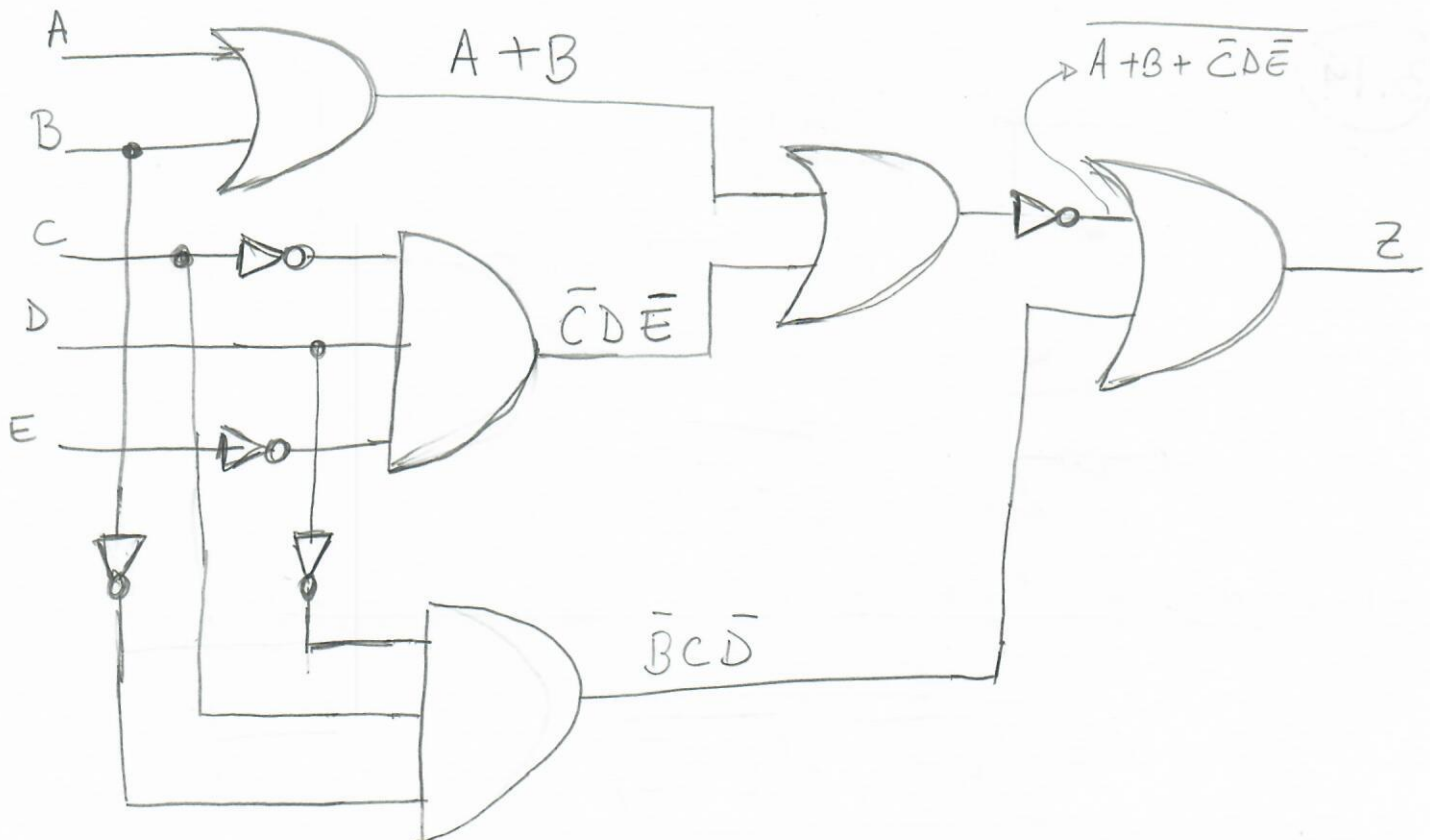


b)  $z = \overline{A+B+\bar{C}D\bar{E}} + \bar{B}C\bar{D}$




f)  $X = (A+B)(\bar{A}+\bar{B})$

A	B	A+B	$\bar{A}+\bar{B}$	X
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0


} XOR

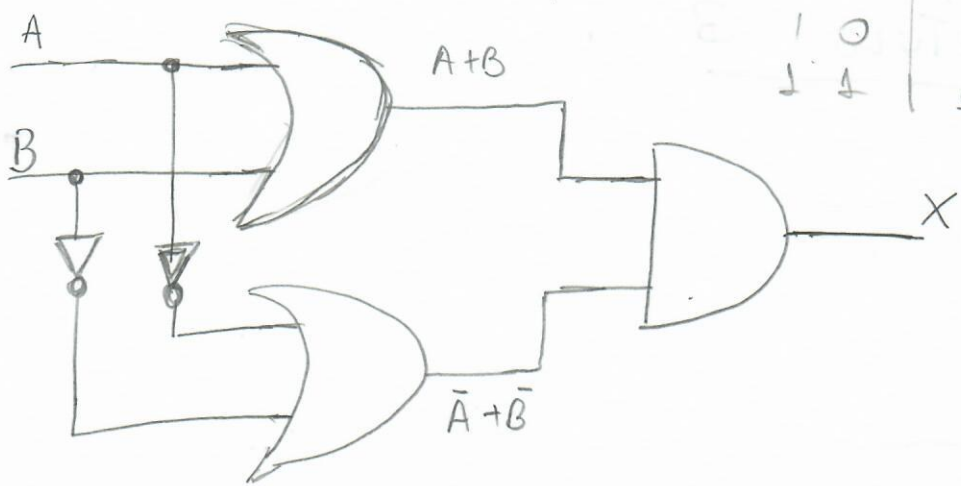

OU

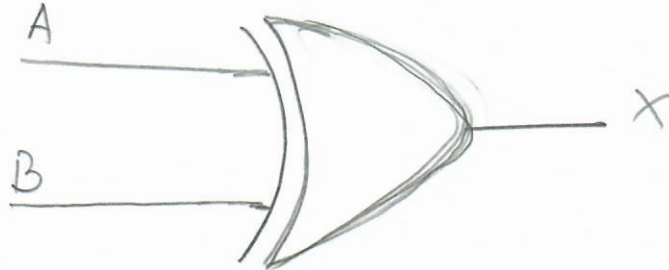

3.19

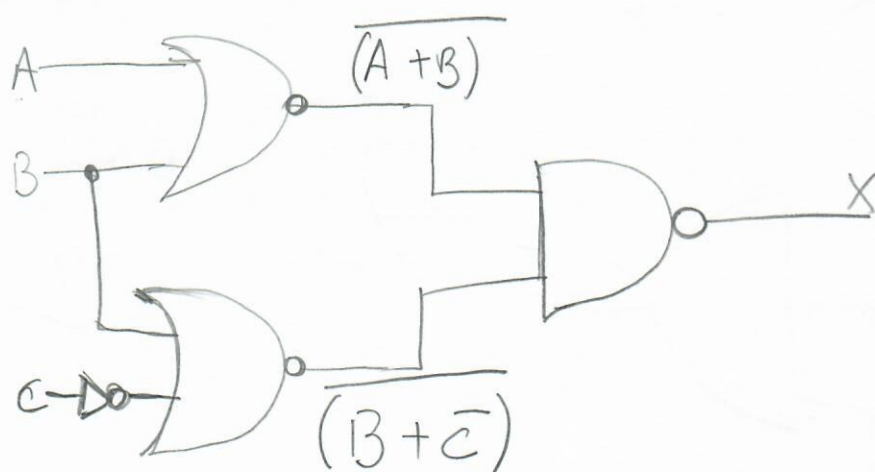

i) EXPRESSA PARA A SAÍDA DO CIRCUITO:

$$X = \overline{(A+B)} \cdot \overline{(B+C)}$$

A QUAL PODE SER SIMPLIFICADA como

$$X = (A+B)(B+C) \leftarrow$$

20

③



3.22 PROVE:

④

i)  $x + \bar{x}y = x + y$

x	y	$\bar{x}y$	$x + \bar{x}y$	$x + y$
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

ii)  $\bar{x} + xy = \bar{x} + y$

x	y	$\bar{x}$	$xy$	$\bar{x} + xy$	$\bar{x} + y$
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1

3.24 a)  $X = (M+N)(\bar{M}+P)(\bar{N}+\bar{P})$

SIMPLIFIQUE

$$= (\cancel{M\bar{M}} + \cancel{MP} + \cancel{NM} + NP)(\bar{N} + \bar{P})$$

$$= MP\bar{N} + \cancel{MP\bar{P}} + \cancel{NM\bar{N}} + NM\bar{P} + \cancel{NNP} + \cancel{NPP}$$

$$= MP\bar{N} + NM\bar{P}$$

3.26 c)  $\overline{ABC\bar{D}} = \overline{AB} + \overline{CD}$

SIMPLIFIQUE

$$= \overline{AB} + CD$$

$$= \bar{A} + \bar{B} + CD$$

g)  $\overline{A(B+\bar{C})D} = \bar{A} + \overline{(B+\bar{C})} + \bar{D}$

$$= \bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}$$

24

$$h) \overline{(M+N)(\bar{M}+N)} = \overline{(M+N)} + \overline{(\bar{M}+N)}$$

$$= \bar{M} \cdot \bar{N} + \bar{\bar{M}} \cdot \bar{N}$$

$$= \bar{M} \cdot N + M \cdot \bar{N}$$


5

3.29


- CONVERTA P/ USAR APENAS PORTAS NOR.

- OBTENHA A EXPRESSÃO O CKT RESULTANTE

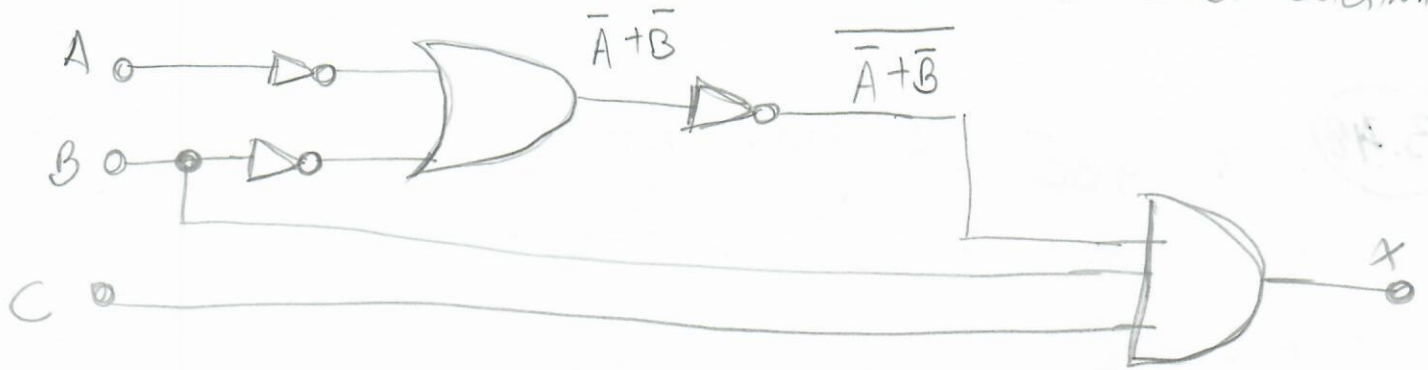- SIMPLIFIQUE E COMPARE COM O CKT ORIGINAL



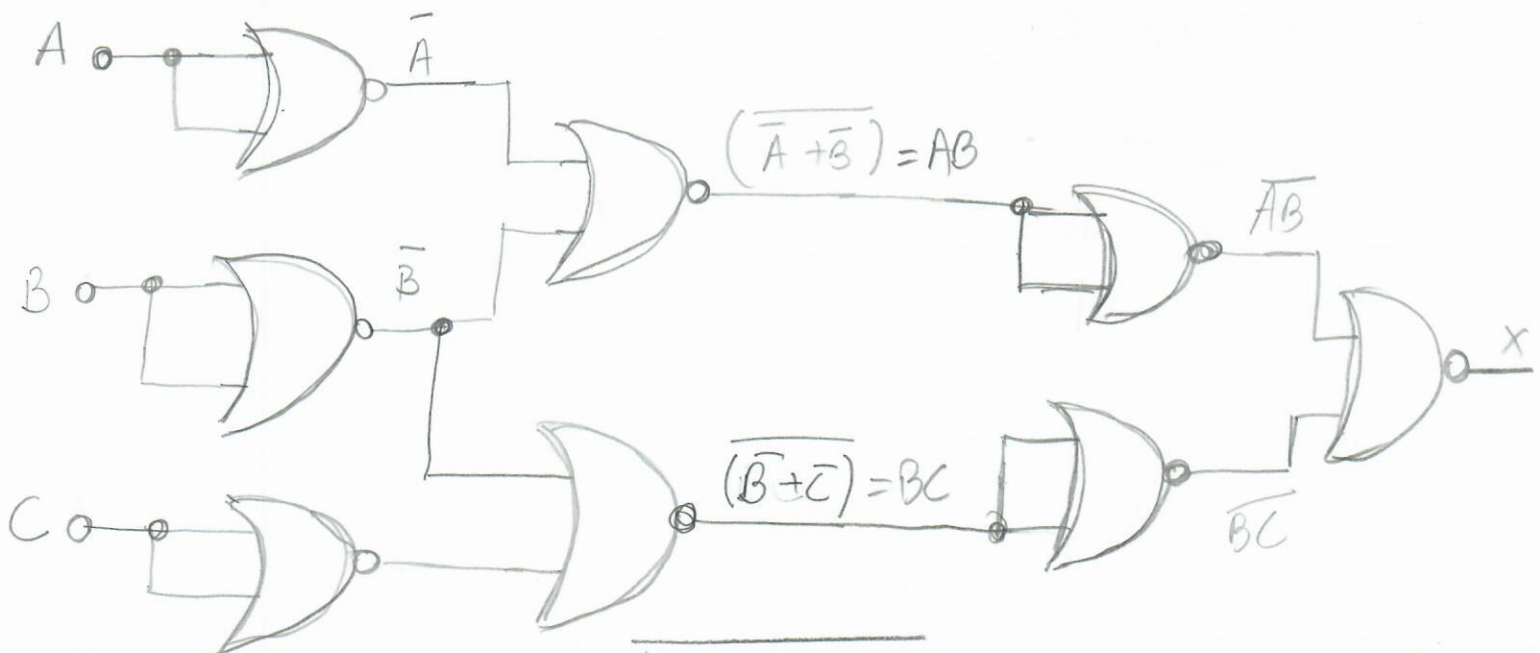⇒ CKT ORIGINAL:  $X = (\bar{A} + \bar{B})BC$



⇒ CKT com NOR:  $X = (\overline{AB} + \overline{BC})$



→ CKT ORIGINAL:

$$X = (\overline{A+B}) BC$$

$$= \overline{(A \cdot B)} \cdot BC$$

$$= A \cancel{B} \overset{B}{C}$$

$$= ABC$$

→ CKT NOR:

$$X = \overline{AB} + \overline{BC}$$

$$= \overline{(AB \cdot BC)}$$

$$= A \cancel{B} \overset{B}{C}$$

$$= ABC$$

(6)

(3.48)


$$X = ABC \quad \left\{ \begin{array}{l} \downarrow \text{PORTA NOR} \\ \downarrow \text{PORTA NAND} \end{array} \right.$$

$$X = A \cdot B \cdot \overline{C}$$

$$= \overline{(\overline{A+B})} \cdot \overline{C}$$

$$= \overline{(\overline{A+B}) + C}$$

$$= \overline{(AB) + C}$$

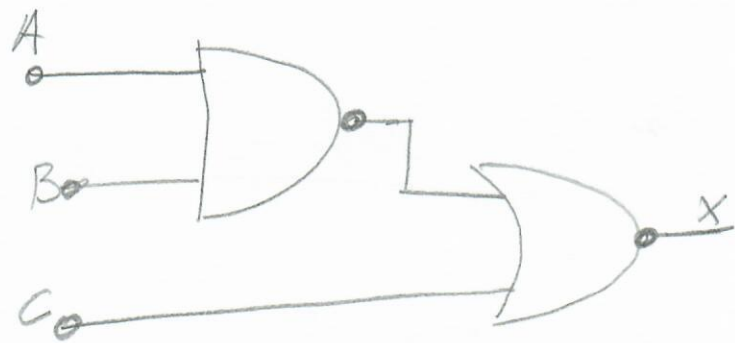

*Handwritten signature*

3.49  $y = ABCD$  { APENAS com PORTAS NAND } ⑦

