

Sistemas Digitais

ET46B

Prof. Eduardo Vinicius Kuhn

kuhn@utfpr.edu.br

Curso de Engenharia Eletrônica

Universidade Tecnológica Federal do Paraná



Capítulo 7

Contadores e Registradores

Conteúdo

- 7.1 Contadores assíncronos
- 7.2 Atraso de propagação em contadores assíncronos
- 7.3 Contadores síncronos (paralelos)
- 7.4 Contadores de módulo $< 2^N$
- 7.5 Contadores síncronos crescentes/decrescentes
- 7.6 Contadores com carga paralela
- 7.7 Circuitos integrados de contadores síncronos
- 7.8 Decodificando um contador
- 7.9 Análise de contadores síncronos
- 7.10 Projeto de contadores síncronos
- 7.14 Máquinas de estados finitos
- 7.15 Transferência de dados em registradores
- 7.17 Contadores com registradores de deslocamento


Objetivos

- Revisitar a operação de contadores assíncronos e **introduzir o conceito de contadores síncronos**.
- Implementar contadores com **módulo** $< 2^N$, **crescentes e decrescentes**, e com **seqüências arbitrárias** de contagem.
- Conectar contadores em cascata a fim de produzir faixas de contagens e fatores de divisão de frequência maiores.
- Descrever formas para decodificar contadores.
- Apresentar um **procedimento geral de projeto de circuitos sequenciais**, usando tanto FFs JK quanto FFs D.
- Explicar a forma de operação de diversos tipos de registradores (**e.g., PIPO, SISO, PISO e SIPO**).

Contadores e registradores, com características específicas, podem ser construídos a partir de FFs e portas lógicas.

PARTE 1 - Contadores

Contadores assíncronos

 


Com respeito à operação de um contador (**assíncrono**) de módulo 2^N , é importante observar que:


- Os pulsos são aplicados apenas na entrada *CLK* do FF *A*.
- A saída do FF *A* funciona como *clock* para o FF *B* e assim por diante.
- Na 16ª borda de descida do *clock*, o contador é “reciclado” e começará um novo ciclo de contagem.

Portanto, em um contador assíncrono (ou contador ondulante), os FFs não mudam de estado com o mesmo pulso de *clock* (i.e., em sincronismo).

Contadores assíncronos

 

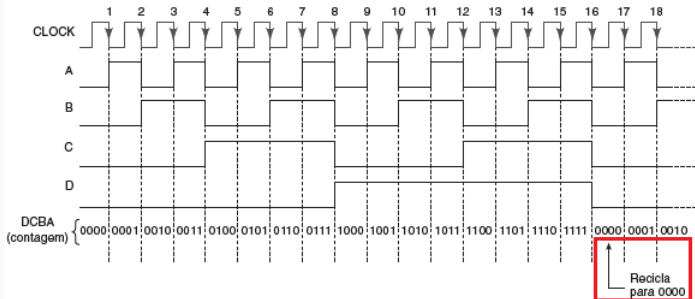
*Supõe-se que todas as entradas J e K sejam 1.




As saídas dos FFs *D*, *C*, *B* e *A* representam um número binário de 4 bits, em que *D* denota o MSB e *A* o LSB.

Divisão de frequência

 Exemplo: Considere que um contador assíncrono de módulo 16 opera com *clock* de entrada de 16 kHz.



 A partir disso, determine a frequência da forma de onda observada nas saídas A , B , C e D .




Divisão de frequência

 Exemplo: Considere que um contador assíncrono de módulo 16 opera com *clock* de entrada de 16 kHz.



A partir disso, determine a frequência da forma de onda observada nas saídas *A*, *B*, *C* e *D*.



R: A forma de onda na saída *A* tem frequência de 8 kHz, na saída *B*, de 4 kHz, na saída *C*, de 2 kHz, e na saída *D*, de 1 kHz.

Em um contador, o sinal de saída do último FF (MSB) tem frequência igual à do *clock* de entrada dividida pelo módulo do contador.

Contadores assíncronos

Exemplo: Um contador é necessário para contar o número de itens que passam por uma esteira de transporte. Uma fotocélula combinada a uma fonte de luz é usada para gerar um único pulso cada vez que um item passa pelo feixe de luz. O contador deve ser capaz de contar 1000 itens. Quantos FFs são necessários?

Exemplo: O primeiro passo envolvido na construção de um relógio digital é obter um sinal de 60 Hz para gerar uma forma de onda de 1 Hz. Essa forma de onda entra em uma série de contadores, que contam os segundos, minutos e horas. Quantos FFs são necessários para implementar um contador de módulo 60?

Contadores assíncronos


Exemplo: Um contador é necessário para contar o número de itens que passam por uma esteira de transporte. Uma fotocélula combinada a uma fonte de luz é usada para gerar um único pulso cada vez que um item passa pelo feixe de luz. O contador deve ser capaz de contar 1000 itens. Quantos FFs são necessários?

R: Como $2^{10} = 1024_{10}$, 10 FFs são necessários.

 Exemplo: O primeiro passo envolvido na construção de um relógio digital é obter um sinal de 60 Hz para gerar uma forma de onda de 1 Hz. Essa forma de onda entra em uma série de contadores, que contam os segundos, minutos e horas. Quantos FFs são necessários para implementar um contador de módulo 60?


R: Não há potência inteira de 2 que seja igual à 60; logo, 6 FFs são usados para produzir um contador de módulo 64.

Atraso de propagação em contadores assíncronos




- Contadores assíncronos têm uma grande desvantagem decorrente do fato que **cada FF subsequente é disparado pela transição de saída do FF precedente.**
- O **atraso entre as respostas de FFs sucessivos** (e.g., t_{pd} de 5 a 20 ns por FF) **pode ser problemático.**
- Os atrasos de propagação se acumulam tal que **o N -ésimo FF não muda de estado por um intervalo $N \times t_{pd}$** , após a transição do *clock* de entrada.

 Atraso de propagação em contadores assíncronos



Note que a saída do FF *A* comuta 50 ns, após a borda de descida do *clock* de cada pulso de entrada; apesar disso, o contador opera “adequadamente” dado que $T_{\text{clock}} = 1000$ ns.

 Atraso de propagação em contadores assíncronos



Caso $T_{\text{clock}} = 100 \text{ ns}$, a condição de contagem $CBA = 100_2$ nunca ocorrerá, uma vez que a frequência do *clock* de entrada é muito alta.

Atraso de propagação em contadores assíncronos

Devido ao acúmulo de atrasos de propagação dos FFs, é possível mostrar que, **para uma operação adequada,**

$$T_{\text{clock}} \geq N \times t_{\text{pd}}$$

ou, **em termos de frequência máxima de operação,**

$$f_{\text{max}} \leq \frac{1}{N \times t_{\text{pd}}}.$$

Note que, à medida que o número de FFs N aumenta, o atraso de propagação total aumenta e f_{max} diminui.

Portanto, **a aplicabilidade prática de contadores assíncronos torna-se limitada;** especialmente, em sistemas digitais de alta velocidade e/ou com grande número de bits.

Atraso de propagação em contadores assíncronos

Exemplo: Explique como a frequência máxima dos contadores ondulantes diminui à medida que aumenta o número de FFs?

$$f_{\max} \leq \frac{1}{N \times t_{\text{pd}}}$$

Exemplo: Determinado FF JK tem um $t_{\text{pd}} = 12 \text{ ns}$. Qual é o contador de maior módulo que pode ser construído a partir desses FFs que seja capaz operar em uma frequência de até 10 MHz?

Atraso de propagação em contadores assíncronos

Exemplo: Explique como a frequência máxima dos contadores ondulantes diminui à medida que aumenta o número de FFs?

$$f_{\max} \leq \frac{1}{N \times t_{\text{pd}}}$$

R: Conforme $N \rightarrow \infty$, verifica-se que $f_{\max} \rightarrow 0$.

Exemplo: Determinado FF JK tem um $t_{\text{pd}} = 12$ ns. Qual é o contador de maior módulo que pode ser construído a partir desses FFs que seja capaz operar em uma frequência de até 10 MHz?


R: Como

$$\begin{aligned} N &\leq \frac{1}{f_{\max} \times t_{\text{pd}}} \\ &\leq 8,333 \end{aligned}$$

verifica-se que o contador pode ter módulo $2^8 = 256$.

“Restrições de tempo” estão se tornando cada vez mais críticas em sistemas digitais de alta velocidade, inviabilizando assim o uso de determinadas abordagens/soluções.

Contadores síncronos (paralelos)

 

- Por segurança, apenas os FFs que supostamente devem comutar assumem entradas $J = K = 1$.
- Cada FF tem suas entradas J e K conectadas de modo que assumam nível ALTO apenas quando as saídas dos FFs de ordem menor estiverem em nível ALTO.

Contadores síncronos (paralelos)

Como **vantagem dos contadores síncronos**, tem-se que o tempo total de resposta de um contador síncrono reduz-se à

$$\text{Atraso total} = t_{pd} \text{ do FF} + t_{pd} \text{ da porta AND}$$

Portanto,

o atraso total não depende do número de FFs do contador

podendo assim operar com frequência de entrada elevada.

Contadores síncronos (paralelos)

Exemplo: Determine f_{\max} para o contador síncrono se o t_{pd} de cada FF for 50 ns e o t_{pd} de cada porta AND for 20 ns. Compare esses valores com f_{\max} para um contador assíncrono de módulo 16.

Exemplo: O que deve ser feito para mudar o módulo de um contador de 16 para 32?

Contadores síncronos (paralelos)

Exemplo: Determine f_{\max} para o contador síncrono se o t_{pd} de cada FF for 50 ns e o t_{pd} de cada porta AND for 20 ns. Compare esses valores com f_{\max} para um contador assíncrono de módulo 16.

R: Para o contador síncrono (paralelo),

$$f_{\max} \leq \frac{1}{t_{\text{pd}} \text{ do FF} + t_{\text{pd}} \text{ da porta AND}} = 14,3 \text{ MHz}$$

enquanto, para o contador assíncrono,

$$f_{\max} \leq \frac{1}{N \times t_{\text{pd}}} = 5 \text{ MHz.}$$

Exemplo: O que deve ser feito para mudar o módulo de um contador de 16 para 32?

R: Adicionar mais um FF, tal que $2^5 = 32$, e realizar as conexões.


Como modificar o circuito de um contador para que ele reinicie antes do último estado?

Como modificar o circuito de um contador para que ele reinicie antes do último estado?

Basta incluir um circuito que detecte o estado desejado e realize o *reset* dos FFs.


Contadores de módulo $< 2^N$

 - O contador síncrono projetado está limitado ao valor do módulo que é igual a 2^N , em que N é o número de FFs.
- Contudo, **um contador pode ser modificado para gerar um módulo $< 2^N$** , fazendo com que o contador pule estados.




Os FFs A , B e C mudam de estado à medida que os pulsos são aplicados na entrada de *clock*.

Contadores de módulo $< 2^N$

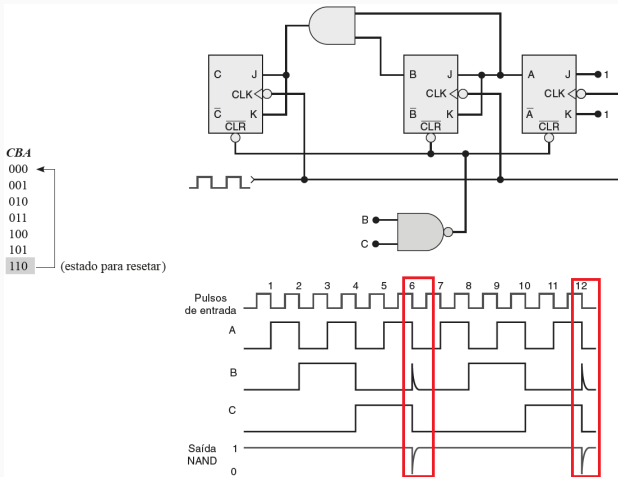


O contador chega ao estado 110, mas se mantém por apenas alguns nanossegundos antes de “reciclar” para 000; logo, o contador vai de 000 (zero) a 101 (cinco) e então “recicla”, pulando os estados 110 e 111.

Contadores de módulo $< 2^N$

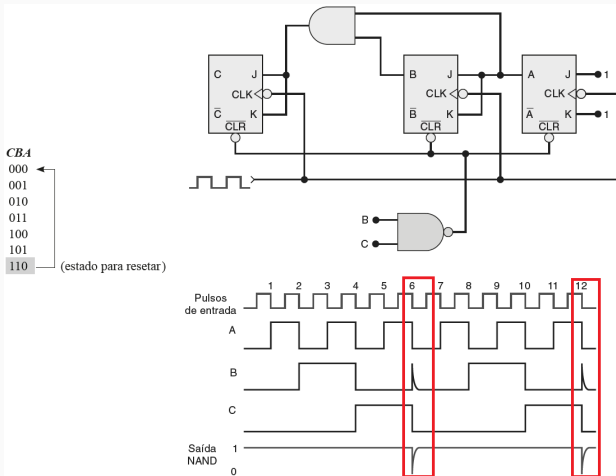


A forma de onda na saída B contém um **spike/glitch** causado pela ocorrência momentânea do estado 110 antes do *reset*. Isso **pode provocar problemas**, caso a saída B seja usada para acionar outros circuitos externos ao contador.

Diagrama de estados de um contador de módulo $< 2^N$

 

- Cada círculo representa um dos possíveis estados e as setas indicam transições de estado em resposta ao *clock*.
- Passa por 6 estados diferentes; por isso, **trata-se de um contador de módulo 6.**


Diagrama de estados de um contador de módulo $< 2^N$

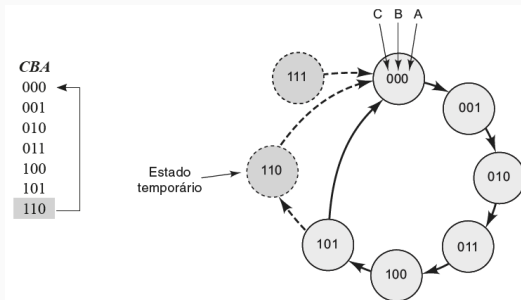

- Não há nenhuma seta entrando no estado 111 porque o contador nunca avançará até esse estado.
- **Caso o estado 111 ocorra indevidamente**, o contador é imediatamente “reciclado” para 000 pela lógica do circuito.


Contadores de módulo $< 2^N$

 Exemplo: Qual é o módulo do contador e a frequência na saída D ?



Contadores de módulo $< 2^N$

 Exemplo: Qual é o módulo do contador e a frequência na saída D ?



R: Um contador de 4 bits tem módulo 16; entretanto, como o *reset* ocorre em 1110, o módulo do contador fica limitado à 14. Por consequência, a frequência de saída D é


$$\frac{30 \text{ kHz}}{14} = 2,14 \text{ kHz.}$$

Não usar as entradas assíncronas dos FFs (PRESET e CLEAR) elimina a necessidade de lidar com estados temporários e a ocorrência de possíveis *glitches*.

Contadores síncronos decrecientes

- Um contador **decrecente** síncrono pode ser criado de maneira semelhante, usando as saídas invertidas para controlar as entradas dos FFs de ordem mais alta.
- Os FFs são “pré-setados”, tal que $DCBA = 1111$.


Contadores síncronos decrescentes

 

Observe que a sequência de contagem *DCBA* inicia em 1111 e vai até 0000.

Como implementar contadores síncronos
crescentes/decrescentes no mesmo circuito?

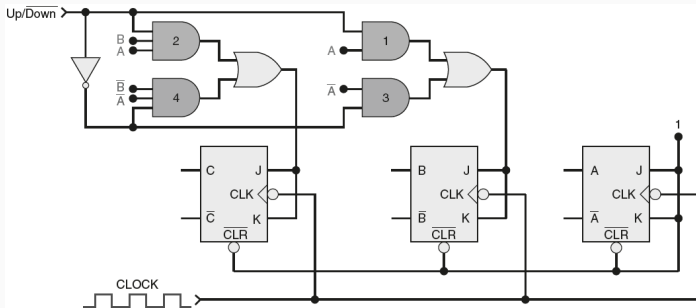Contadores síncronos crescentes/decrescentes



A **entrada Up/Down** controla se as entradas J e K dos FFs subsequentes são acionadas pelas saídas


- **normais (contagem crescente);** ou
- **invertidas (contagem decrescente)**

dos FFs precedentes (de menor ordem).


Contadores síncronos crescentes/decrescentes

Enquanto a **entrada Up/Down** estiver em nível

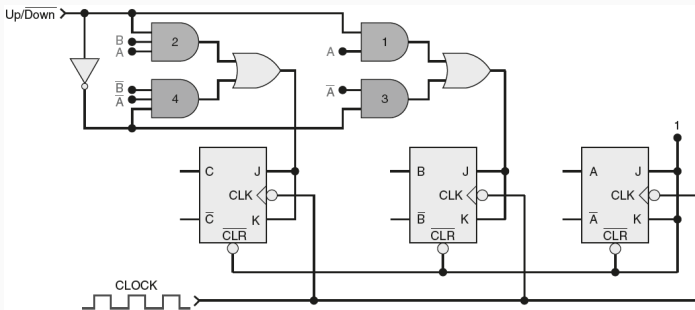- **ALTO**, as portas **AND 1 e 2** estarão **habilitadas**, e as portas 3 e 4 estarão desabilitadas.
- **BAIXO**, as portas **AND 3 e 4** estarão **habilitadas**, e as portas 1 e 2 estarão desabilitadas.




 Contadores síncronos crescentes/decrescentes



Nos primeiros 5 pulsos de *clock*, $Up/\overline{Down} = 1$ e a contagem é crescente. Por outro lado, para os últimos 5 pulsos, $Up/\overline{Down} = 0$ e a contagem é decrescente.

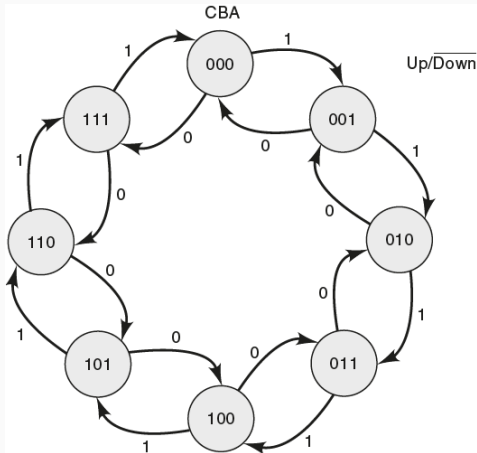Contadores síncronos crescentes/decrescentes



Existem duas setas deixando cada estado, indicando uma **transição condicional** relacionada a entrada Up/\overline{Down} .

Como iniciar a contagem em um dado valor?


Como iniciar a contagem em um dado valor?

Inserindo um circuito para realizar o
PRESET/CLEAR dos FFs.

Contadores com carga paralela

- Alguns contadores podem ser inicializados em um dado valor/estado.
- Esse processo de inicialização, denominado “carga paralela” do contador, pode ser realizado de forma
 - **assíncrona**, usando as entradas de PRESET e CLEAR dos FFs para definir diretamente os estados dos bits;
 - **síncrona**, sendo o valor desejado carregado na transição ativa do *clock*.
- A carga síncrona é preferível em sistemas de alta velocidade, visando evitar problemas com *glitches* bem como garantir sincronismo nas operações.


Contadores com carga paralela

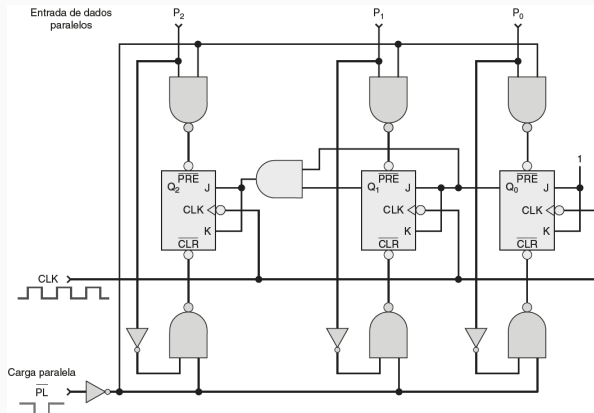

A carga no contador é realizada da seguinte maneira:


- Aplique a entrada desejada em P_2 , P_1 e P_0 .
- Aplique um pulso na entrada de carga paralela \overline{PL} .

Contadores com carga paralela

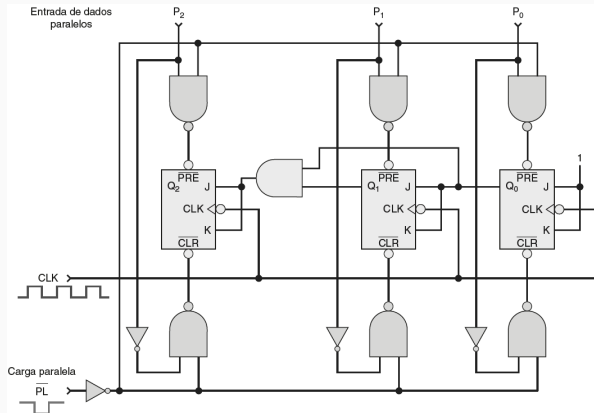

Os níveis lógicos de P_2 , P_1 e P_0 são transferidos para Q_2 , Q_1 e Q_0 , respectivamente.


Contadores com carga paralela

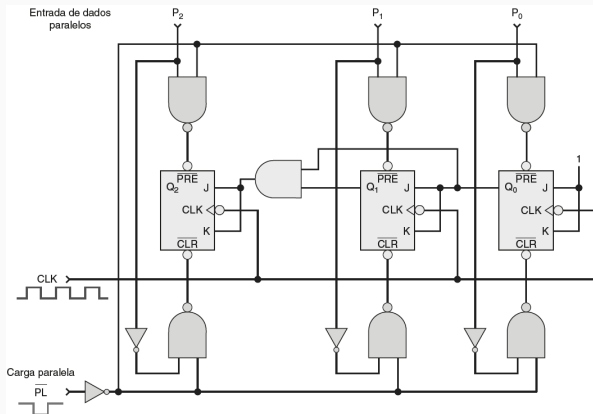

Quando \overline{PL} retorna ao nível ALTO, os FFs voltam a responder às entradas de *clock*; assim, o contador pode prosseguir com a contagem a partir do valor carregado.

CI's de contadores síncronos

 - Entradas de carga paralela: $DCBA$
- Saídas: $Q_D Q_C Q_B Q_A$
- *Clock*: CLK
- Carga paralela: \overline{LOAD}
- *Reset*: \overline{CLR}
- Habilitar contagem: ENT e ENP
- Indica o estado final: RCO




A saída RCO é útil quando dois ou mais CI's de contadores são conectados em um arranjo de múltiplos estágios para criar contadores maiores.

Como o estado atual de um contador pode ser decodificado (identificado)?

Decodificando um contador

- Decodificar o conteúdo de um contador **significa identificar estados, visando gerar saídas correspondentes.**
- Essa operação é **fundamental em aplicações** onde
 - onde a contagem precisa ser visualizada; ou
 - onde é necessário **controlar a temporização ou o sequenciamento** de operações.
- Um circuito lógico pode ser usado para decodificar (i.e., identificar) um determinado estado de um contador.
- **Uma malha de decodificação é um circuito lógico que gera uma saída diferente para cada estado do contador.**

Exemplo de uma malha de decodificação

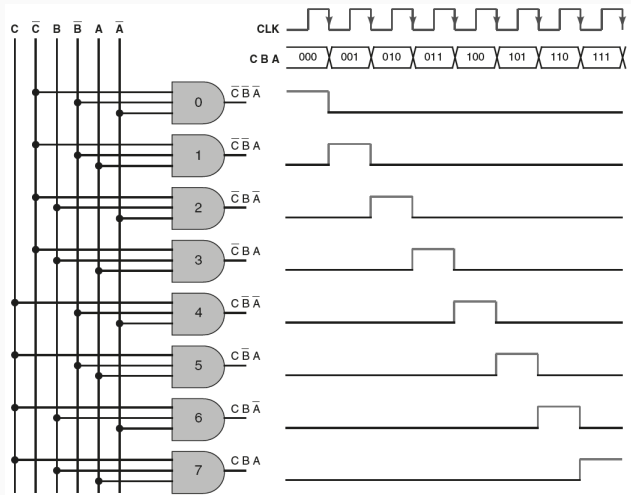

Em uma malha de decodificação, cada estado do contador é decodificado (com uma porta AND) em uma saída diferente (e.g., $2^3 = 8$ estados/saídas).

Decodificando um contador

Exemplo: Quantas portas AND são necessárias para decodificar completamente todos os estados de um contador de módulo 32?

Exemplo: Quais são as entradas da porta que decodificam a contagem 21 de um contador módulo 32?

Exemplo: Quantas portas AND são necessárias para decodificar completamente um contador de 6 bits?

Decodificando um contador

Exemplo: Quantas portas AND são necessárias para decodificar completamente todos os estados de um contador de módulo 32?

R: Um contador de módulo 32 tem 32 estados possíveis; logo, 32 portas AND são necessárias.

Exemplo: Quais são as entradas da porta que decodificam a contagem 21 de um contador módulo 32?

R: $EDCBA = 10101_2$; logo, $E\overline{D}C\overline{B}A$.

Exemplo: Quantas portas AND são necessárias para decodificar completamente um contador de 6 bits?


R: Como $2^6 = 64$, são necessárias 64 portas AND.

Como analisar e projetar contadores
(síncronos)?

Análise de contadores síncronos

- A análise de um contador é facilitada por meio de uma **tabela de estados, a qual relaciona o estado atual ao próximo.**
- A partir dessa tabela de estados, **torna-se possível elaborar um diagrama de transição de estados e vice-versa.**
- Ambas as representações descrevem o comportamento de um contador, i.e., o que ocorre a cada pulso de *clock*.

Estado ATUAL			PRÓXIMO estado		
C	B	A	C	B	A
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

 

Análise de contadores síncronos

- A partir dessa tabela de estados, é possível **definir os sinais de controle para os FFs** (a depender do tipo de FF usado).
- Dispositivos lógicos programáveis (e.g., FPGAs) **utilizam FFs do tipo D como componentes de memória**.
- Por isso, **é usual projetar circuitos sequenciais utilizando “FFs D”**, já que isso simplifica a implementação em PLDs.
- **O uso de “FFs D” permite obter diretamente as equações de excitação, facilitando a síntese do circuito lógico.**

Estado ATUAL			Entradas de controle			PRÓXIMO estado		
C	B	A	D_C	D_B	D_A	C	B	A
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

$$D_C = C\bar{B} + C\bar{A} + \bar{C}BA$$

$$D_B = \bar{B}A + B\bar{A}$$

$$D_A = \bar{A}$$

Projeto de contadores síncronos

- Em determinadas situações, um “contador” deve seguir uma **sequência arbitrária de contagem**, e.g.,
 - 000, 010, 101, 001, 110, 000...
 - 110, 001, 101, 010, 000, 110...
 - 1010, 1011, 1110, 1010...
- Diferentes **métodos de projeto** de contadores que sigam sequências arbitrárias estão disponíveis, os quais utilizam
 - FFs JK; ou
 - **FFs D (como comumente usado em circuitos sequenciais).**
- **A mesma técnica de projeto de contadores pode ser adotada para outros tipos de circuitos sequenciais.**

Metodologia de projeto de circuitos sequenciais


- 1) **Determine o número de bits (i.e., FFs)** necessários para uma dada sequência de contagem.
- 2) **Desenhe o diagrama de transição de estados**, contendo todos os estados (inclusive os que não serão utilizados).
- 3) A partir do diagrama de transição de estados, **monte a tabela de estados**, relacionando os estados atuais aos próximos.
- 4) Escolha o tipo de FF, acrescente colunas na tabela de estados para cada entrada J e K ou D e defina o sinal de cada entrada de controle para produzir a transição ao próximo estado.
- 5) Obtenha as **expressões lógicas descrevendo o sinal de controle de cada entrada** J e K ou D .
- 6) **Implemente os circuitos lógicos a partir das expressões.**

Metodologia de projeto de circuitos sequenciais

1) **Determine o número de bits (i.e., FFs)** para uma dada sequência de contagem.

C	B	A
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
0	0	0
0	0	1
etc.		

 2) **Desenhe o diagrama de transição de estados**, contendo todos os estados.



Metodologia de projeto de circuitos sequenciais

3) A partir do diagrama de transição de estados, **monte a tabela de estados**, relacionando os estados atuais aos próximos.

	Estado ATUAL			PRÓXIMO estado		
	C	B	A	C	B	A
Linha 1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	1	0
3	0	1	0	0	1	1
4	0	1	1	1	0	0
5	1	0	0	0	0	0
6	1	0	1	0	0	0
7	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	0	0	0

Metodologia de projeto de circuitos sequenciais

4) Escolha o tipo de FF, acrescente colunas na tabela de estados para cada entrada J e K e defina o sinal de cada entrada de controle para produzir a transição ao próximo estado.


	Estado ATUAL			PRÓXIMO estado									
	C	B	A	C	B	A	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A	
Linha 1	0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x	
2	0	0	1	0	1	0	0	x	1	x	x	1	
3	0	1	0	0	1	1	0	x	x	0	1	x	
4	0	1	1	1	0	0	1	x	x	1	x	1	
5	1	0	0	0	0	0	x	1	0	x	0	x	
6	1	0	1	0	0	0	x	1	0	x	x	1	
7	1	1	0	0	0	0	x	1	x	1	0	x	
8	1	1	1	0	0	0	x	1	x	1	x	1	

Tabela de transição de estados de FFs JK e D.

Transição	Q_n	Q_{n+1}	J	K	D
$0 \rightarrow 0$	0	0	0	x	0
$0 \rightarrow 1$	0	1	1	x	1
$1 \rightarrow 0$	1	0	x	1	0
$1 \rightarrow 1$	1	1	x	0	1


Metodologia de projeto de circuitos sequenciais

 5) Obtenha as **expressões lógicas** descrevendo o sinal de controle de cada entrada J e K .



Metodologia de projeto de circuitos sequenciais

 6) Implemente os circuitos lógicos a partir das expressões.



E, o que ocorre quando FFs D são utilizados?

Metodologia de projeto de circuitos sequenciais

4) Escolha o tipo de FF, acrescente colunas na tabela de estados para cada entrada D e defina o sinal de cada entrada de controle para produzir a transição ao próximo estado.

Estado ATUAL			PRÓXIMO estado			Entradas de controle		
C	B	A	C	B	A	D_C	D_B	D_A
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0

Tabela de transição de estados de FFs JK e D.

Transição	Q_n	Q_{n+1}	J	K	D
$0 \rightarrow 0$	0	0	0	x	0
$0 \rightarrow 1$	0	1	1	x	1
$1 \rightarrow 0$	1	0	x	1	0
$1 \rightarrow 1$	1	1	x	0	1

Metodologia de projeto de circuitos sequenciais

5) Obtenha as **expressões lógicas** descrevendo o sinal de controle de cada entrada D .

	\bar{A}	A
$\bar{C}\bar{B}$	0	0
$\bar{C}B$	0	1
CB	0	0
$C\bar{B}$	0	0

$$D_C = \bar{C} B A$$

	\bar{A}	A
$\bar{C}\bar{B}$	0	1
$\bar{C}B$	1	0
CB	0	0
$C\bar{B}$	0	0


$$D_B = \bar{C}\bar{B}A + \bar{C}B\bar{A}$$

	\bar{A}	A
$\bar{C}\bar{B}$	1	0
$\bar{C}B$	1	0
CB	0	0
$C\bar{B}$	0	0

$$D_A = \bar{C}\bar{A}$$

Metodologia de projeto de circuitos sequenciais

 6) Implemente os circuitos lógicos a partir das expressões.



As expressões lógicas são mais complexas, i.e., requerem mais portas; contudo, o projeto é mais simples já que cada FF D tem apenas uma entrada.

O termo máquina de estado refere-se a um circuito que sequencia um conjunto de estados predeterminados controlados por um *clock* e outros sinais de entrada; logo, contadores são máquinas de estados.

Sugestão de leitura: Seção 7.14, a qual trata sobre máquinas de estados finitos (modelos Mealy e Moore).

PARTE 2 - Registradores

Transferência de dados em registradores

Os diferentes tipos registradores são **classificados de acordo com a maneira pela qual os dados são apresentados ao registrador para armazenamento e pelo modo como saem dele**, i.e.,


- **entrada paralela/saída paralela (PIPO);**
- **entrada serial/saída serial (SISO);**
- **entrada paralela/saída serial (PISO); e**
- **entrada serial/saída paralela (SIPO).**

Vale comentar que:


- O fluxo de dados serial por um registrador é, geralmente, chamado de **deslocamento** (*shifting*).
- A entrada paralela de dados é, usualmente, descrita como “**carga do registrador**”.

Transferência de dados em registradores

PIPO

 


PISO

 


Transferência de dados em registradores

SISO

 

SIPO

 

Sugestão de leitura: Seção 7.17, a qual trata da implementação de contadores com registradores de deslocamento.

Resumo

- Em contadores assíncronos, o *clock* é aplicado apenas ao FF LSB sendo os outros disparados pela saída do FF precedente.
- **A frequência máxima f_{\max} de clock para um contador assíncrono diminui à medida que $N \rightarrow \infty$.**
- O módulo de um contador 2^N define o número de estados de contagem possíveis (e o maior fator de divisão de frequência).
- O módulo de um contador pode ser reduzido acrescentando um circuito que faça a “reciclagem” antes do último estado.
- Os contadores podem ser conectados em cascata para produzir faixas de contagens e fatores de divisão de frequência maiores.
- Em contadores síncronos, todos os FFs são disparados a partir do mesmo *clock* de entrada; logo, f_{\max} é independente de N .

- Um contador que possui entrada de dados pode ser carregado com um dado valor inicial de contagem.
- Um contador crescente/decrecente permite tanto contar de forma crescente quanto decrescente.
- Portas lógicas podem ser arranjadas para decodificar (identificar) um determinado estado de um contador.
- A sequência de contagem de um contador pode ser determinada com uma tabela de estados.
- Máquinas de estados podem ser implementadas seguindo o procedimento de projeto apresentado.
- Sistemas digitais podem ser subdivididos em módulos/blocos menores que podem ser interconectados de forma hierárquica.

Considerações finais

Exercícios sugeridos:

7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.12-7.14, 7.16, 7.21, 7.26, 7.31 e 7.43.

de R.J. Tocci, N.S. Widmer, G.L. Moss, *Sistemas digitais: princípios e aplicações*, 12a ed., São Paulo: Pearson, 2019. → (Capítulo 7)

Para as próximas aulas:

R.J. Tocci, N.S. Widmer, G.L. Moss, *Sistemas digitais: princípios e aplicações*, 12a ed., São Paulo: Pearson, 2019.

Apresentações → (Capítulos 8, 9, 11 e 12)

Até a próxima aula... =)